 


n-bit register

- store multi-bit number
- this n flip-flops, all with same clock & Enable signal
- Enable controls whether register activates on clock edges, copying D into Q




n-bit counter with reset & load



if $R = 0$, on \neg clock, $Q = 0$
if $E = 1$,
if $L = 1$, on \neg clock, $Q = D$
else if $L = 0$, on \neg clock, $Q = Q + 1$ (increment)
else if $E = 0$, Q doesn't change.

Verilog for the circuit:
 
```
module countn (R, L, E, Clock, D, Q);  
    parameter n = 16;  
    input R, L, E, Clock;  
    input [n-1:0] D;  
    output [n-1:0] Q;  
  
    always @ (posedge Clock)  
    begin  
        if (R == 0) Q <= 0; // and gate  
        else if (E == 1)  
            if (L == 1) Q <= D; // mux  
            else Q <= Q + 1; // adder  
        end  
    end  
endmodule
```



Finite State Machine (FSM)

FSM controls what happens and when it happens
Enables, Loads, mux on which clock cycle
select, add/sub.